

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

فصل V

قسمت اول: جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی


(ابتدا درس مربوط به این قسمت را در صفحات ۱۷۸ تا ۱۸۹ در جلد آموزش مطالعه نمایید.)

۱) جریان الکتریکی

۱۴۶۴. تو فصل قبل الکتریسیته ساکن فوندیم. یعنی بارها ساکن بودن. هلا می‌فوایم بارهای در حال حرکت رو بفوندیم.

آ-۱) مفهوم جریان الکتریکی

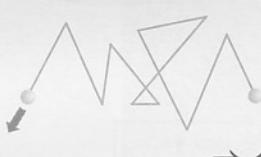و قتنی الکترون‌ها تو سیم حرکت کنن، جریان الکتریکی درست می‌شه. پالبه که بیوت هریان فلافل بیوت حرکت الکترون‌هاست!



۱۴۶۴

۱۴۶۴. شکل مقابل مسیر زیگزاگ یک الکترون آزاد را در میدان الکتریکی درون یک رسانای فلزی نشان می‌دهد. جهت میدان الکتریکی و جهت جریان درون این رسانای فلزی به ترتیب از راست به چپ (برگرفته از کتاب درسی)

کدام است؟

۱) \rightarrow, \rightarrow

۲) \leftarrow, \leftarrow

۳) \leftarrow, \rightarrow

۴) \rightarrow, \leftarrow

۱۴۶۵. به دو سر یک رسانای فلزی اختلاف پتانسیل الکتریکی اعمال شده است که باعث ایجاد میدان الکتریکی درون رسانا شده است. الکترون‌ها آزاد درون این رسانا با سرعتی در حدود متر بر ثانیه در میدان الکتریکی سوق پیدا می‌کنند. (برگرفته از کتاب درسی)


۱) 10^{-3}

۲) 10^{-6}


۳) 10^{-3}

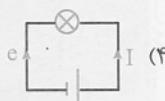۴) 10^{-6}


۱۴۶۶. در کدامیک از مدارهای زیر جهت حرکت الکترون‌ها و جهت جریان به درستی نشان داده شده است؟




۱)

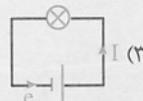


۲)

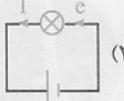

۳)

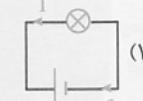

۴)

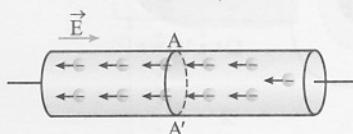

۱۴۶۷

۱۴۶۷. شکل مقابل، قطعه‌ای از یک سیم فلزی را که در مدار الکتریکی قرار دارد، نشان می‌دهد. اگر طول این قطعه یک میلی‌متر باشد؛ مدت زمانی که طول می‌کشد تا الکترونی از یک سر این قطعه به سر دیگر آن برسد، به کدامیک از اعداد زیر نزدیک‌تر است؟

۱) 10^{-8} s

۲) 10^{-6} s

۳) 10^{-3} s

۴) 1 s

آ-۲) محاسبه اندازه جریان الکتریکی

۱۴۶۸. آنکه مقدار باری که از مقطع یه سیم رد می‌شه رو به زمان تقسیم کنیم، اندازه جریان رو پیدا کردیم. به همین راهی!

۱۴۶۸. معادله بار الکتریکی خالص گذرنده از یک رسانای الکتریکی در SI به صورت $I = q/t$ می‌باشد. شدت جریان متوسط عبوری از این رسانا در دو ثانیه سوم چند آمپر است؟

۱) 12

۲) 8

۳) 10

۴) 12

۱۴۶۹. از سیمی شدت جریان $8/10$ آمپر می‌گذرد. در مدت ۲۰ ثانیه چند الکترون از مقطع سیم عبور می‌کند؟ ($e = 1/16 \times 10^{-19} \text{ C}$)

۱) 10^{17}

۲) 10^{18}

۳) 10^{19}

۴) 10^{20}

۱۴۷۰. معادله بار شارش‌شده در یک مدار بر حسب زمان، در SI به صورت $I = 2 \sin(\omega t)$ است. به ترتیب از راست به چپ در بازه زمانی $0 \text{ تا } \frac{\pi}{6}$ ، چند الکترون از یک مقطع مدار عبور می‌کند و شدت جریان متوسط مدار در این مدت چند آمپر است؟ ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)



آندازه بار الکتریکی الکترون است.

۱) $\frac{1}{6e}$

۲) $\frac{1}{e}$

۳) $\frac{\sqrt{3}}{6e}$

۴) $\frac{\sqrt{3}}{e}$

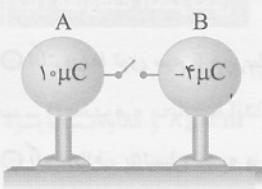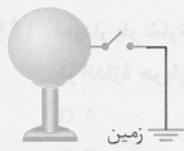

۱۴۷۱☆ در شکل مقابل کره رساناکه روی پایه عایقی قرار دارد، دارای بار منفی است. با بستن کلید تمام بار کره در مدت ۲ میلی ثانیه به زمین تخلیه می شود. اگر در این مدت، 4×10^{16} الکترون به زمین رفته باشد، جریان متوسط در این مدت آمپر و جهت آن از است. ($e = 1.6 \times 10^{-19} C$)

$$(1) ۳/۲, کره به زمین$$

$$(2) ۱/۶, کره به زمین$$

۱۴۷۲☆ مطابق شکل دو کره رسانای مشابه روی پایه های عایقی قرار دارند و بارهای ناهم نام دارند. با بستن کلید در مدت یک میلی ثانیه به تعادل می رسند. اندازه جریان متوسط عبوری از سیم رابط بین آن ها در این مدت چند میلی آمپر و جهت آن چگونه است؟

$$(1) ۷mA, از B به A$$

$$(2) ۳mA, از A به B$$

(۳) انژی

(۴) جریان الکتریکی

۱۴۷۳☆ آمپر - ساعت واحد کدام یک از کمیت های زیر است؟

(۱) توان

(۲) بار الکتریکی

(۳)

۱۴۷۴☆ هر کولن معادل چند آمپر - ساعت است؟

(۱)

$$\frac{1}{3600}$$

(۲)

۱۴۷۵☆ روی یک باتری عدد ۱۲۰۰mAh نوشته شده است. اگر جریان $2A$ از باتری عبور کند، چند ساعت طول می کشد تا باتری پُر به طور کامل خالی شود؟ (برگرفته از کتاب درسی)

$$(1) ۲۴$$

$$(2) ۸$$

$$(3) ۶$$

$$(4)$$

۱۴۷۶☆ ولتاژ باتری یک ماشین حساب جیبی $7V$ است. هنگامی که ماشین حساب روشن می شود، از این باتری جریان ثابت $15mA$ می گذرد. اگر این ماشین حساب یک دقیقه روشن باشد، باتری چند میلی زول انژی به مدار ماشین حساب می دهد؟ (برگرفته از کتاب درسی)

$$(1) ۷۲$$

$$(2) ۶۴$$

$$(3) ۵۴$$

$$(4) ۴۸$$

دو تا تست بعدی کمی از سطح کتاب بالاتر، ولی فوبه اوتا رو بلد باشیم.

۱۴۷۷☆ معادله بار گذرنده از مقطع یک رسانای فلزی در SI به صورت $q = 5t^3 - 4t + 1$ است. اندازه جریان الکتریکی در لحظه $t = 2s$ چند آمپر است؟

$$(1) ۲۰$$

$$(2) ۱۷$$

$$(3) ۱۶$$

$$(4) ۱۳$$

۱۴۷۸☆ کدام یک می تواند معادله بار عبوری از مقطع یک سیم رساناکه حامل جریان مستقیم است، باشد؟

$$(1) q = 10t^3$$

$$(2) q = 5t + 1$$

$$(3) q = 8t^3 + 2$$

$$(4) q = 4t^3 + 2t - 1$$

پندر تا نمودار هم بفونیم بد نیست! البته باز م سطح از کتاب بالاتر.

۱۴۷۹☆ جریان عبوری از مقطع سیم، بر حسب زمان مطابق شکل است. در مدت ۱۰ ثانیه چند آمپر - ساعت بار الکتریکی از مقطع سیم عبور کرده است؟

$$\frac{1}{90}$$

$$\frac{1}{40}$$

$$(1) ۴۰$$

۱۴۸۰☆ نمودار جریان گذرنده از دو سر یک رسانای فلزی به صورت مقابله است. در مدت ۷ ثانیه چه تعداد الکترون از این رسانا عبور کرده است؟ ($e = 1.6 \times 10^{-19} C$)








$$(1) 5 \times 10^{19}$$


$$(2) 4 \times 10^{19}$$

$$(3) 5 \times 10^{20}$$

$$(4) 10^{20}$$

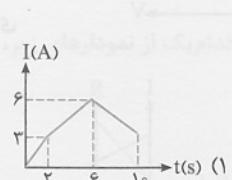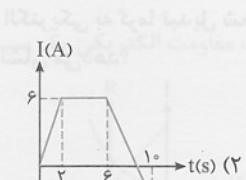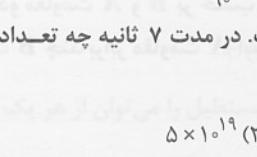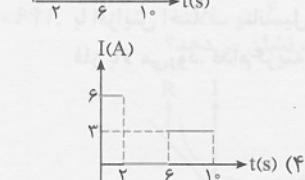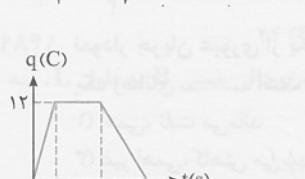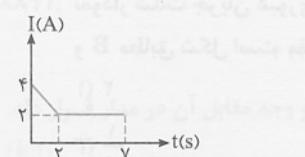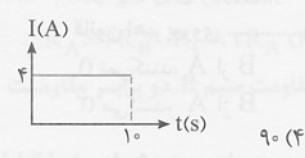۱۴۸۱☆ اگر نمودار بار شارش شده در مداری مطابق شکل باشد، کدام گزینه نمودار جریان گذرنده از این مدار را درست نشان می دهد؟



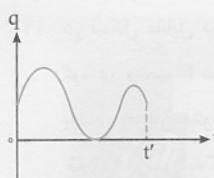

۱۴۸۲★ نمودار بار شارش شده از مقطع یک رسانای فلزی مطابق شکل است. در بازه زمانی صفر تا t' چند
بار اندازه جریان صفر شده است؟

۲) ۲

۱) ۱

۳) ۳

۴) جریان در هیچ زمانی صفر نشده است.

ب) مقاومت الکتریکی

۱۴۸۳★ الکترون‌ها توی سیم یا هر رسانای دیگه به قاطر برخورد با ابزاری اون رسانا، مقداری انرژی از دست می‌دین. این یعنی این‌که اون رسانا مقاومت الکتریکی داره.

ب - ۱) مفهوم و محاسبه اندازه مقاومت الکتریکی

آله اختلاف پتانسیل رو به هریان تقسیم کنیم مقاومت به دست می‌دارد. به همین راهی!

۱۴۸۳★ اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو سر سیمی به مقاومت 2Ω برابر ۸ ولت است. در هر ثانیه چند الکtron از مقطع سیم عبور می‌کند؟

(۱) $e = 1/6 \times 10^{-19} C$

(۲) 5×10^{18}

(۳) 5×10^{17}

(۴) 5×10^{16}

I(mA)

۱۴۸۴★

نمودار جریان عبوری از یک رسانا بر حسب اختلاف پتانسیل دو سر آن مطابق شکل است. مقاومت الکتریکی این رسانا در حالت B چند اهم بیش تر از مقاومت الکتریکی آن در حالت A است؟

۰/۰۲

۱/۲

۱۴۸۴★

۲۰

۱۴۸۴★

۲۰

ب - ۲) قانون آهن

یادتون باشه همه رساناها از قانون ہناب اهم پیروی نمی‌کنن. باید بیشون بگیم رساناها غیر اهمی!

(برگرفته از کتاب درسی)

۱۴۸۵★

آ) نسبت اختلاف پتانسیل به شدت جریان عبوری در تمام رساناها عدد ثابتی است.

ب) دیود نوری (LED) یک رسانای غیر اهمی است.

پ) با دو برابر شدن اختلاف پتانسیل دو سر یک رسانای فلزی در دمای ثابت، مقاومت الکتریکی آن دو برابر می‌شود.

ت) نمودار جریان بر حسب اختلاف پتانسیل دو سر رساناها همواره یک نمودار خطی است.

۴) ۴

۳) ۳

۲) ۲

۱) ۱

۱۴۸۶★ اختلاف پتانسیل دو سر یک رسانای اهمی در ابتدا ۲۰ ولت و جریان آن 6mA می‌باشد. ولتاژ دو سر آن را در دمای ثابت به ۱۵ ولت کاهش می‌دهیم. جریان عبوری از این رسانا چند میلی‌آمپر تغییر می‌کند؟

(برگرفته از کتاب درسی)

۱۵

۲۰) ۲

۴۵) ۳

۱۴۸۷★

نمودار جریان عبوری بر حسب اختلاف پتانسیل دو سر دو رسانا مطابق شکل است. این دو رسانا از قانون اهم پیروی و مقاومت بیش تر است.

۲) نمی‌کنند، A از

۴) می‌کنند، A از

۱) نمی‌کنند، A از

۳) می‌کنند، A از

۱۴۸۸★ نمودار شدت جریان عبوری از دو مقاومت A و B بر حسب اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت‌های A و B مطابق شکل است. مقاومت B چند برابر مقاومت A است؟

(سراشی (یافته - ۸۵))

۵) ۲

۲)

۱/۴

۱/۲

۱۴۸۹★

نمودار جریان عبوری از یک رسانا بر حسب اختلاف پتانسیل دو سر آن مطابق شکل است. این رسانا یک رسانای است و با افزایش ولتاژ، مقاومت الکتریکی آن

۲) اهمی، کاهش می‌یابد





۴) غیر اهمی، افزایش می‌یابد

۱) اهمی، ثابت می‌ماند

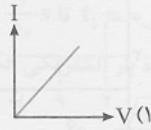
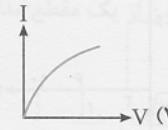
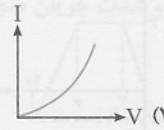
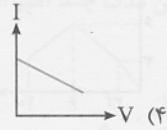
۳) غیر اهمی، کاهش می‌یابد

۱۴۹۰★

با افزایش اختلاف پتانسیل دو سر یک سیم فلزی، مقداری از انرژی الکتریکی به گرما تبدیل شده و دمای فلز بالا می‌رود. کدام گزینه نمودار V - I چنین سیمی را به درستی نشان می‌دهد؟



- ب - ۳) عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی رساناهای در دمای ثابت
○ طول، ضخامت و پنس. این سه تاروی مقاومت اثر دارند. البته دما باید ثابت باشد.
- ۱۴۹۱★ مقاومت ۲۰۰ متر از یک سیم فلزی با قطر ۴ میلی‌متر چند اهم است؟ $(\rho = 2/4 \times 10^{-8} \Omega \cdot m, \pi = 3)$
(برگرفته از کتاب درسی)
 ۱) 4×10^{-4} (۴) ۲) 8×10^{-1} (۳) ۳) 4×10^{-1} (۲) ۴) 8×10^{-4} (۱)
- ۱۴۹۲ واحد مقاومت ویژه یک ماده در SI کدام است؟
 ۱) $\Omega \cdot m$ (۲) ۲) $\Omega \cdot m^3$ (۳) ۳) Ω/m^3 (۴) ۴) Ω/m (۱)
- ۱۴۹۳ جرم یک کابل مسی استوانه‌ای ۴ kg و مقاومت الکتریکی آن 32Ω است. اگر چگالی مس $8 g/cm^3$ و مقاومت ویژه آن $16 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ باشد، طول کابل چند متر است؟
 ۱) ۲۵۰ (۱) ۲) ۲۰۰ (۲) ۳) ۱۰۰ (۳) ۴) ۵۰ (۴)
- ۱۴۹۴★ مقاومت ویژه سیم A، ۳ برابر مقاومت ویژه سیم B است. اگر طول و مقاومت الکتریکی این دو سیم با هم برابر باشند، قطر مقطع سیم A چند برابر قطر مقطع سیم B است؟
(سراسری ریاضی فارج از کشور-۹۳)
 ۱) $\sqrt{3}$ (۱) ۲) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (۲) ۳) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (۳) ۴) $\frac{3}{\sqrt{3}}$ (۴)
- ۱۴۹۵★ پیچهای از ۱۰۰ دور سیم مسی به قطر مقطع ۲mm تشكیل شده و به صورت یک لایه دور استوانه‌ای به شعاع ۱۰ سانتی‌متر پیچیده شده است. مقاومت الکتریکی سیم پیچیده شده تقریباً چند اهم است؟ $(\rho = 17 \times 10^{-8} \Omega \cdot m)$ (89 مس)
(سراسری ریاضی فارج از کشور-۹۴)
 ۱) ۰/۱۷ (۱) ۲) ۰/۳۴ (۲) ۳) ۱۷ (۳) ۴) ۳۴ (۴)
- ۱۴۹۶ تو نسبتی بعدی، می‌فرایم نسبت دو مقاومت رو بررسی کنیم.
 ۱) طول سیم مسی A، دو برابر طول سیم مسی B است و قطر مقطع سیم A، نصف قطر مقطع سیم B است. مقاومت الکتریکی سیم A چند برابر مقاومت الکتریکی سیم B است؟
(سراسری تمدنی-۹۱)
 ۱) $\frac{1}{2}$ (۱) ۲) $\frac{1}{4}$ (۲) ۳) $\frac{1}{8}$ (۳) ۴) $\frac{1}{16}$ (۴)
- ۱۴۹۷★ قطر مقطع سیم مسی A، ۲ برابر قطر مقطع سیم مسی B است و طول آن نیز $\frac{1}{4}$ طول سیم B است. اگر مقاومت الکتریکی سیم A برابر 5Ω باشد، مقاومت سیم B چند اهم است؟
(سراسری ریاضی فارج از کشور-۹۰)
 ۱) ۱۰ (۱) ۲) ۴۰ (۲) ۳) ۸۰ (۳) ۴) ۱۶۰ (۴)
- ۱۴۹۸★ سیمهای فلزی C، B و A قطر یکسان دارند و به ترتیب از راست به چپ مقاومت ویژه و طول آن‌ها $(L_A < L_B < L_C)$ و $(\rho_A > \rho_B > \rho_C)$ می‌باشد. کدام رابطه بین مقاومت سیمهای (R_A, R_B, R_C) درست است؟
(سراسری تمدنی فارج از کشور-۹۱)
 $R_A = 6R_B, R_C = 3R_A$ (۴) $R_A = 3R_C, R_B = 2R_C$ (۳) $R_B = 6R_A, R_A = 3R_C$ (۲) $R_A = 3R_C, R_C = 2R_B$ (۱)
- ۱۴۹۹ طول و شعاع سطح مقطع سیم رسانای A دو برابر طول و شعاع سطح مقطع سیم رسانای B است. اگر مقاومت سیم B دو برابر مقاومت سیم A باشد، $\frac{\rho_B}{\rho_A}$ کدام است؟ $(\rho: \text{مقایمت ویژه})$
 ۱) $\frac{1}{2}$ (۱) ۲) $\frac{1}{4}$ (۲) ۳) $\frac{1}{6}$ (۳) ۴) $\frac{1}{12}$ (۴)
- ۱۵۰۰ ابعاد یک مکعب مستطیل فلزی، ۱، ۲ و ۴ سانتی‌متر است. این مکعب مستطیل را می‌توان از هر یک از دو وجه مقابله آن در مدار قرار داد. نسبت بزرگ‌ترین مقاومت به کوچک‌ترین مقاومت آن چند است؟
(kg)
 ۱) ۴ (۱) ۲) ۸ (۲) ۳) ۱۶ (۳) ۴) ۲۴ (۴)
- ۱۵۰۱★ مقاومت الکتریکی سیم مسی توپر A به طول L و قطر مقطع ۲mm چند برابر مقاومت الکتریکی لوله توخالی مسی B به طول L، به شعاع خارجی ۲mm و شعاع داخلی ۱mm است؟
 ۱) $\frac{1}{6}$ (۱) ۲) $\frac{1}{3}$ (۲) ۳) $\frac{1}{2}$ (۳) ۴) $\frac{1}{4}$ (۴)
- ۱۵۰۲ کدامیک از نمودارهای زیر، تغییرات مقاومت الکتریکی یک سیم رسانا را بر حسب سطح مقطع آن درست نشان می‌دهد؟

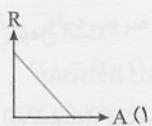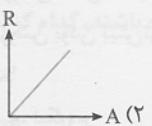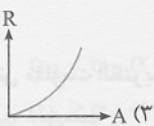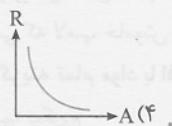

● تو یه سری از تستای این قسمت که هم ثابت، میشه از روش STP استفاده کرد.

۱۵۰۳★ طول یک سیم فلزی ۱۰ سانتی‌متر و قطر مقطع آن ۲mm است. اگر سیم را از ابزاری عبور دهیم تا بدون تغییر جرم، مقاومت الکتریکی آن برابر شود، طول آن چند سانتی‌متر می‌شود؟
(سراسری تجربی-۹۴)

۱۶۰ (۴)

۸۰ (۳)

۴۰ (۲)

۲/۵ (۱)

۱۵۰۴ مقاومت الکتریکی ستونی از جیوه که در یک لوله شیشه‌ای قرار دارد، R می‌باشد. تمام این جیوه را در لوله شیشه‌ای دیگری می‌ریزیم. اگر سطح مقطع ستون جیوه در این لوله یک پنجم حالت اول باشد، مقاومت الکتریکی ستون جیوه در این حالت برابر است با
(kg)

$$\frac{R}{25}$$

$$\frac{R}{5}$$

$$25R$$

$$5R$$

۱۵۰۵★ جرم دو سیم مسی A و B با هم برابر است ولی قطر مقطع سیم A، $\sqrt{2}$ برابر قطر مقطع سیم B است. اگر مقاومت الکتریکی سیم B برابر ۱۰Ω باشد، مقاومت الکتریکی سیم A چند اهم است?
(سراسری ریاضی-۹۰)

۱۲/۵ (۴)

۲۰ (۳)

۵ (۲)

۲/۵ (۱)

۱۵۰۶★ دو استوانه هم‌جنس مسی و توپر دارای جرم یکسان هستند. اگر به دو سر آن‌ها اختلاف پتانسیل یکسان وصل کنیم، جریان b چند برابر جریان a خواهد شد؟
(سراسری تجربی-۹۴)

$$\frac{1}{16}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$16(3)$$

۱۵۰۷ از طول یک سیم رسانای فلزی را بربده و آن را از دستگاهی عبور می‌دهیم تا بدون تغییر جرم آن طولش با طول باقی‌مانده سیم برابر شود. مقاومت الکتریکی قسمت عبور داده شده از دستگاه چند برابر مقاومت الکتریکی قسمت باقی‌مانده است؟

$$\frac{3}{4}$$

$$\frac{9}{4}$$

$$2\frac{1}{2}$$

$$1\frac{1}{2}$$

● تو تستای بعدی چالی هم وارد می‌شه. این تستا یه کوچولو سفت‌تر می‌شن. یه کوچولو فقط!

۱۵۰۸ جرم سیم مسی A چهار برابر جرم سیم مسی B است. اگر طول سیم A دو برابر طول سیم B باشد، مقاومت الکتریکی سیم A چند برابر مقاومت الکتریکی سیم B است؟

$$\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$2\frac{1}{2}$$

$$1\frac{1}{2}$$

۱۵۰۹★ دو سیم فلزی A و B دارای طول و مقاومت الکتریکی مساوی‌اند. اگر جرم سیم B، $\frac{2}{3}$ جرم سیم A بوده و چگالی آن $\frac{1}{3}$ چگالی سیم A باشد، مقاومت ویژه سیم B چند برابر مقاومت ویژه سیم A است?
(سراسری تجربی-۹۵)

$$2\frac{1}{4}$$

$$3\frac{1}{3}$$

$$1\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{3}$$

۱۵۱۰ یک سیم مسی را ذوب می‌کنیم و مقداری مس به آن اضافه می‌کنیم و دوباره با آن یک سیم مسی دیگر می‌سازیم که طول آن ۲۰ درصد نسبت به طول سیم قبلی بیش‌تر است. مقدار مس اضافه‌شده چند درصد مس اولیه باید باشد تا مقاومت سیم جدید برابر با مقاومت سیم اولیه باشد؟

$$44(4)$$

$$33(3)$$

$$20(2)$$

$$10(1)$$

ب - ۴) تغییر مقاومت با دما

● آله غلزها رو گرم کنی مقاومتشون زیاد می‌شه. البته همه مواد این‌طوری نیستن!

۱۵۱۱★ چه تعداد از عبارت‌های زیر درست هستند؟

آ) همیشه با کاهش دما، مقاومت الکتریکی کاهش پیدا می‌کند.

ب) در نیمه‌راناها با افزایش دما، تعداد حامل‌های بار افزایش می‌یابد.

پ) ژرمانیم در دمای‌های بسیار پایین مقاومت کمی دارد.

ت) مقاومت ویژه یک ماده علاوه بر دما به ساختار اتمی آن نیز بستگی دارد.

$$4(4)$$

$$3(3)$$

$$2(2)$$

$$1(1)$$

۱۵۱۲★ مقاومت الکتریکی لامپ معمولی با رشتة تنگستن

۱) پس از روشن شدن لامپ، کاهش می‌یابد.

۲) پس از روشن شدن لامپ به صفر می‌رسد.

۳) هنگامی که لامپ خاموش است، صفر است.

۴) هنگام روشن بودن بیش‌تر از هنگام خاموش بودن است.

۱۵۱۳ در کدام گزینه تمام مواد با افزایش دما، کاهش مقاومت الکتریکی خواهد داشت?
(برگرفته از کتاب درسی)


۱) ژرمانیم، نیکروم

۲) سیلیسیم، نیکروم

۳) سیلیسیم، نیکروم

۴) کواتر (ذوب‌شده)، نیکروم

۱) ژرمانیم، نیکروم

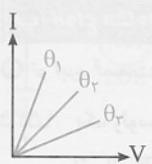

۱۵۱۴. نمودار اختلاف پتانسیل دو سر یک رسانا به جریان عبوری از آن در سه دمای θ_1 , θ_2 و θ_3 به صورت مقابله است. کدام گزینه در مقایسه این سه دما درست است؟

$$\theta_3 < \theta_1 < \theta_2$$

$$\theta_1 < \theta_2 < \theta_3$$

$$\theta_2 < \theta_3 < \theta_1$$

$$\theta_3 < \theta_1 < \theta_2$$

○ هالا بریم با یه رابطه، تغییرات مقاومت رساناها رو برسی کنیم.

- ۱۵۱۵☆. مقاومت یک سیم مسی در دمای $20^\circ C$ برابر 2Ω است. از سیم جریان الکتریکی عبور می‌کند و در اثر افزایش دما، مقاومت الکتریکی آن

(سراسری زیادی - ۹۳) به $46/8\Omega$ می‌رسد. دمای سیم در این حالت چند درجه سلسیوس شده است؟ ($\alpha = 0.0068 \frac{1}{K}$ مس)

$$45/4$$

$$37/5/3$$

$$25/2$$

$$22/5/1$$

- ۱۵۱۶☆. مقاومت سیمی از آلیاژ کروم و نیکل در دمای $20^\circ C$ درجه سلسیوس 2Ω است. مقاومت این سیم در دمای $100^\circ C$ چند اهم می‌شود؟ (ضریب

(سراسری زیادی فارج از کشوز - ۹۱) دمایی این آلیاژ $K^{-1} = 4 \times 10^{-4}$ است).

$$52/0/8/4$$

$$51/6/3$$

$$50/6/4/2$$

$$50/1/6/1$$

۱۵۱۷. مقاومت یک سیم 2Ω می‌باشد. اگر دمای سیم را $100^\circ C$ افزایش دهیم، مقاومت سیم چند اهم می‌شود؟ ($\alpha = \frac{1}{25} K^{-1}$)

$$40/4$$

$$32/3$$

$$28/2$$

$$24/1$$

۱۵۱۸. ضریب دمایی فلزی $K^{-1} = 4 \times 10^{-4}$ می‌باشد. در چه دمایی بر حسب سلسیوس مقاومت الکتریکی آن نسبت به دمای صفر درجه سلسیوس، دو برابر می‌شود؟

$$400/4$$

$$200/3$$

$$100/2$$

$$50/1/1$$

- ۱۵۱۹☆. مقاومت الکتریکی یک سیم رسانا در اثر افزایش دما به میزان $80^\circ C$ ، به اندازه 16 درصد افزایش می‌یابد. ضریب دمایی این رسانا در SI کدام است؟

$$2 \times 10^{-4}$$

$$4 \times 10^{-3}$$

$$2 \times 10^{-3}$$

$$4 \times 10^{-4}$$

۱۵۲۰. دو قطعه سیم کاملاً مشابه و هم‌دما از جنس آلیاژ کروم و نیکل در اختیار داریم. دمای سیم اول را $200^\circ C$ زیاد کرده و دمای سیم دوم را $200^\circ C$ کاهش می‌دهیم. مقاومت ثانویه سیم اول چند برابر مقاومت ثانویه سیم دوم است؟ ($\alpha = 4 \times 10^{-4} \frac{1}{K}$)


$$\frac{23}{27}$$

$$\frac{54}{46}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$11$$

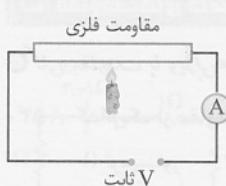- ۱۵۲۱☆. در شکل مقابله دمای مقاومت فلزی را با گرفتن یک شعله زیر آن افزایش می‌دهیم؛ به طوری که عدد آمپرسنج 25 درصد تغییر پیدا کند. تغییرات دمای مقاومت فلزی چند درجه سلسیوس است؟



$$(\alpha = \frac{4}{3} \times 10^{-3} K^{-1})$$

$$1000/4$$

$$500/3$$

$$250/2$$

$$\frac{250}{3}$$

۱۵۲۲. چه تعداد از عبارت‌های زیر در مورد دماسنچ مقاومت پلاتینی درست هستند؟

آ) این دماسنچ یکی از سه دماسنچ معیار برای اندازه‌گیری دما است.

ب) اساس کار این دماسنچ تغییر مقاومت الکتریکی با دما است.

پ) علت استفاده از پلاتین در این نوع دماسنچ، بالا بودن نقطه ذوب این فلز و عدم خوردگی آن در دماهای بالا است.

ت) با افزایش دما، مقاومت الکتریکی پلاتین به کار رفته در این دماسنچ بالا می‌رود.

$$4/4$$

$$3/3$$

$$2/2$$

$$1/1$$


- ۱۵۲۳☆. تغییرات مقاومت یک سیم رسانا بر حسب دمای آن مطابق شکل است. ضریب دمایی سیم چند K^{-1} است؟

$$2 \times 10^{-3}$$

$$5 \times 10^{-3}$$

$$1 \times 10^{-3}$$

$$2/5 \times 10^{-3}$$

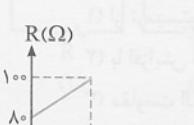


- ۱۵۲۴☆. نمودار تغییرات مقاومت ویژه دو ماده رسانای A و B مطابق شکل، دو خط موازی است. اگر α_B و α_A ضریب دمایی مقاومت این دو ماده باشند، کدام گزینه درست است؟

$$\alpha_A < \alpha_B$$

$$\alpha_A \geq \alpha_B$$


$$\alpha_A = \alpha_B$$

$$\alpha_A > \alpha_B$$

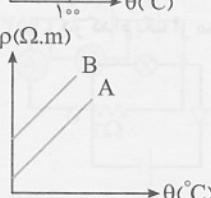


پ) انواع مقاومت

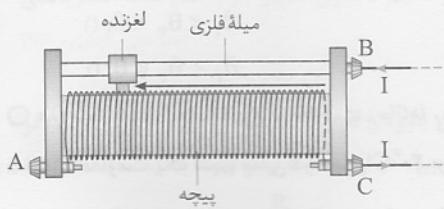○ تو این قسمت تستی مقاومت‌های پیله‌ای و مقاومت‌های ترکیبی رو می‌خونیم.



۱۵۲۵★ یک رئوستا مطابق شکل به یک مدار الکتریکی متصل است و جریان I از محل اتصال B وارد و از محل اتصال C خارج می‌شود. اگر در این حالت لغزنده را به سمت راست ببریم، مقاومت رئوستا چگونه تغییر می‌کند؟

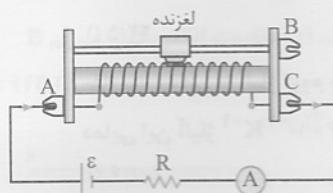- (۱) افزایش می‌یابد.
- (۲) کاهش می‌یابد.
- (۳) ثابت می‌ماند.
- (۴) ابتدا کاهش، سپس افزایش می‌یابد.




۱۵۲۶★ اگر در مدار روبه‌رو لغزنده به سمت B حرکت کند، شدت جریانی که آمپرسنج نشان می‌دهد، چگونه تغییر می‌کند؟ (سراسرنی تهرانی - ۸۸)


- (۱) ثابت می‌ماند.
- (۲) کم می‌شود.
- (۳) زیاد می‌شود.
- (۴) بسته به مقدار R ممکن است کم یا زیاد شود.

۱۵۲۷★ جریان عبوری از مقاومت مدار مقابله‌چند آمپر است؟ (قرمز = ۲، سیاه = ۰)

- (۱) ۱۰
- (۲) ۲۰
- (۳) ۲۰۰
- (۴) ۱۰۰

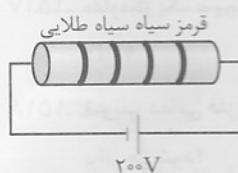

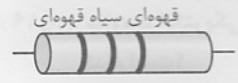۱۵۲۸★ مقدار مقاومت کربنی نشان داده شده در شکل، کدام‌یک از اعداد زیر نمی‌تواند باشد؟ (قهوه‌ای = ۱، سیاه = ۰)



- (۱) ۹۵
- (۲) ۱۰۰
- (۳) ۱۲۵
- (۴) ۱۰۵

۱۵۲۹★ بر روی یک مقاومت الکتریکی سه حلقه رنگی به رنگ‌های سیاه، قهوه‌ای و قرمز وجود دارد. بیشترین مقداری که این مقاومت الکتریکی می‌تواند داشته باشد، چند برابر کم ترین مقدار آن است؟ (سیاه = ۰، قهوه‌ای = ۱، قرمز = ۲)

- (۱) ۵۰
- (۲) ۵
- (۳) ۲۵۰
- (۴) ۵۰۰

ت) مقاومت‌های خاص و دیودها

○ کلی مقاومت با ویژگی‌های خاص و پهلو داره که می‌فوایم تو این قسمت اوتا رو بررسی کنیم.

۱۵۳۰★ کدام‌یک از مقاومت‌های زیر را می‌توان به عنوان حسگر دما مورد استفاده قرار داد؟

- (۱) ترمیستور
- (۲) پتانسیومتر
- (۳) دیود
- (۴) رئوستا

۱۵۳۱★ نمودار مقابله مربوط به کدام‌یک از مقاومت‌های خاص زیر است؟



- (۱) NTC
- (۲) PTC
- (۳) LED
- (۴) LDR

۱۵۳۲★ کدام عبارت نادرست است؟





(۱) از ترمیستورها می‌توان در ساختمان دماستیج‌ها استفاده کرد.


(۲) با افزایش دما، مقاومت الکتریکی در تمام ترمیستورها کاهش می‌یابد.

(۳) مقاومت الکتریکی LDRها با افزایش شدت نور تابیده شده به آن‌ها کم می‌شود.

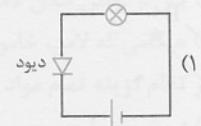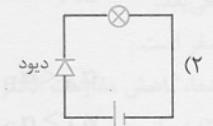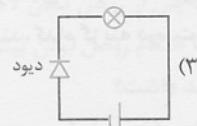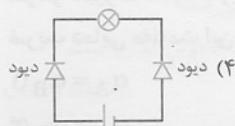(۴) LEDها فقط در یک سو جریان الکتریکی را از خود عبور می‌دهند.

۱۵۳۳★ در کدام‌یک از مدارهای زیر لامپ می‌تواند روشن باشد؟



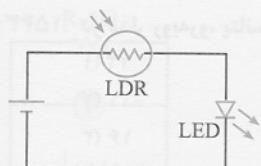

۱۵۳۴★ با توجه به مدار شکل مقابل، چه تعداد از عبارت‌های زیر درست هستند؟

(آ) اگر نور به LDR بتابانیم، مقاومت الکتریکی آن افزایش یافته و نور لامپ LED کم می‌شود.

(ب) به علت این‌که LED موافق با باتری بسته شده، در هر صورت در آن جریان الکتریکی برقرار می‌شود.

(پ) در ساختمان LED، از نیم‌رساناهایی استفاده می‌شود که با عبور جریان از خود نور گسیل می‌کنند.


(ت) اگر LED را بر عکس شکل بینندیم، دیگر جریانی از آن عبور نکرده و خاموش می‌ماند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

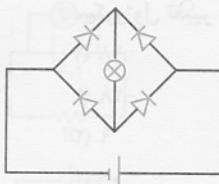

۱۵۳۵★ مطابق شکل چهار دیود و یک لامپ در یک مدار الکتریکی قرار دارند. در این حالت لامپ است و اگر جهت باتری را عوض کنیم، لامپ

(۱) خاموش، روشن می‌شود.

(۲) روشن، خاموش می‌شود.

(۳) روشن، روشن می‌ماند.

قسمت دوم: نیروی حرکة الکتریکی و مدارها

(ابتدا درس مربوط به این قسمت را در صفحات ۱۹۰ تا ۱۹۴ در جلد آموزش مطالعه نمایید.)

(آ) نیروی حرکة الکتریکی

۱۵۳۶ ۱۰۰ آگه بارها پفوان تو مدار هر کوت کنن، انرژی لازم دارن. منبع نیروی حرکة الکتریکی کارش همینه! یعنی به بارها انرژی می‌دهند تا تو مدار شارش کنند.

۱۵۳۷ ۱۰۰ یک مولد با نیروی حرکة ۲۰ ولت چند ژول کار روی ۵ کولن باز مثبت انجام می‌دهد تا این مقدار بار را از پایانه منفی به پایانه مثبت ببرد؟

۱۰۰ (۴)

۲۰ (۳)

۵ (۲)

۴ (۱)

۱۵۳۸ ۱۰۰ یکای نیروی حرکة الکتریکی (emf) در SI بوده و این یکا معادل است. (به ترتیب از راست به چپ)

(۱) نیوتون، ژول بر کولن

(۲) کیلوگرم متر بر مجذور ثانیه

(۳) ولت، ژول بر کولن

۱۵۳۹ ۱۰۰ نیروی حرکة الکتریکی یک باتری ۲ ولت است. یعنی این باتری روی واحد بار الکتریکی ۲ ژول کار انجام می‌دهد تا آن را از پایانه

با پتانسیل به پایانه با پتانسیل ببرد.

(برگرفته از کتاب درسی)


(۱) منفی، کمتر، بیشتر

(۲) منفی، صفر، مثبت

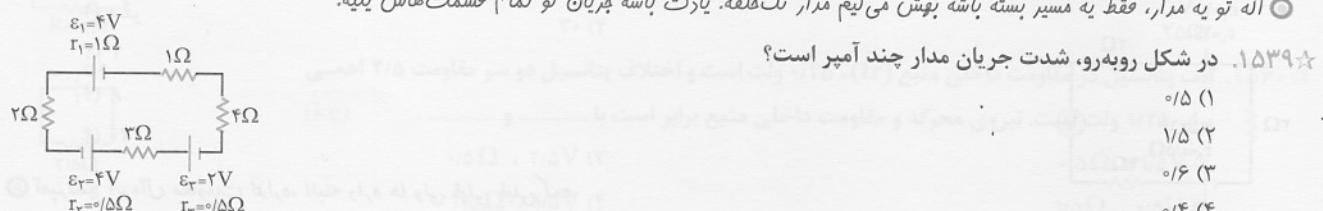(۳) مثبت، بیشتر، کمتر

(ب) مدار تکحلقه

۱۵۴۰ آگه تو یه مدار، فقط یه مسیر بسته باشه بوش می‌کیم مدار تک حلقه. یادت باشه هریان تو تمام قسمت‌هاش یکیه.



۱۵۴۱★ در شکل رویه‌رو، شدت جریان مدار چند آمپر است؟

۰/۱ (۱)

۱/۵ (۲)

۰/۶ (۳)

۰/۴ (۴)

۱۵۴۲ ۱۰۰ منبع یکسان را که نیروی حرکة هر یک ۱/۵ ولت است، به طور سری به هم بسته و دو قطب مجموعه را با سیمی به مقاومت ۸ اهم، به

هم وصل می‌کنیم. اگر در این حالت شدت جریان مدار ۰/۶ آمپر شود، مقاومت داخلی هر منبع چند اهم است؟

۱۰۰ (۴)

۱ (۳)

۰/۵ (۲)


۰/۲۵ (۱)

۱۵۴۳★ دو منبع با نیروی حرکة E_1 و E_2 ($E_1 > E_2$) و مقاومت داخلی R_1 و R_2 را یک بار مطابق شکل (۱) و بار دیگر مطابق شکل (۲) بسته‌ایم. اگر شدت جریان در شکل (۱) دو برابر شدت جریان در شکل (۲) باشد،

نسبت $\frac{E_1}{E_2}$ کدام است؟

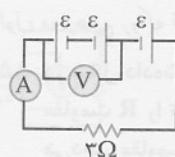(۱) $\frac{1}{3}$ (۴) $\frac{1}{2}$ (۳) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۱)

۱۵۴۴★ در مدار شکل رویه‌رو، نیروی حرکة هر یک از منبع‌ها ۱/۵ ولت و مقاومت داخلی آن‌ها و نیز مقاومت داخلی آمپرسنچ ناچیز است. مقداری که ولتسنچ بر حسب ولت و آمپرسنچ بر حسب آمپر نشان می‌دهند به ترتیب از راست به چپ کدام است؟




(۱) صفر، صفر

(۲) ۱/۵، ۳ (۴)


(۱) صفر، صفر

(۲) ۱/۵، ۳ (۳)

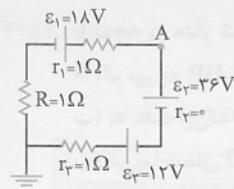


۱۵۴۳★ در مدار روبه رو، پتانسیل الکتریکی نقطه A چند ولت است؟

- ۲۲(۱)
-۲۲(۲)
۱۶(۳)
-۱۶(۴)

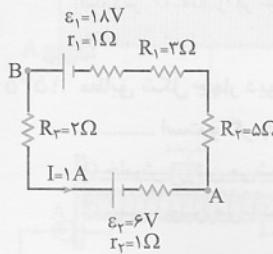


۱۵۴۴★ در مدار شکل روبه رو، انرژی پتانسیل الکتریکی بار $-2\mu C$ هنگام عبور از نقطه A تا B چند میکروژول تغییر می کند؟

- ۱۸(۱)
-۱۸(۲)
۹(۳)
-۹(۴)

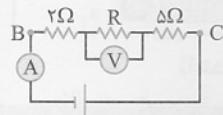

۱۵۴۵ اگر در شکل روبه رو آمپرسنج و ولتسنج به ترتیب ۳ آمپر و ۶ ولت را نشان دهند، اختلاف پتانسیل بین (kg)


- ۱۸(۲)
۲۷(۴)

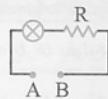

۱۵۴۶ در شکل روبه رو اختلاف پتانسیل دو سر لامپ ۸۰ ولت و شدت جریانی که از آن می گذرد ۵ آمپر است.


اگر $V_A - V_B = 120V$ باشد، مقاومت R چند اهم است؟

- ۴۰(۱)

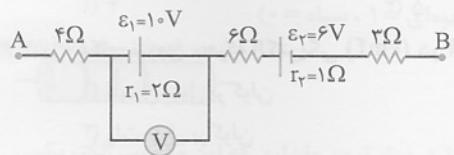


۱۵۴۷★ شکل مقابل قسمتی از یک مدار را نشان می دهد. اگر $V_A - V_B = -12V$ باشد، ولتسنج ایدهآل چند ولت را نشان می دهد؟ (سراسری تمیز ۹۵-۹۶)

- ۸(۲)
۱۱(۴)

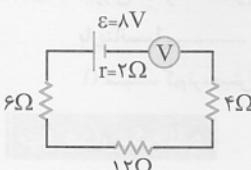

(سراسری تمیز-۹۱)

- ۷/۳(۲)
۴(۴) صفر

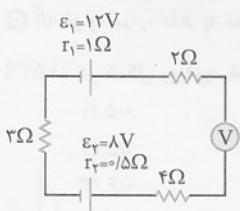


۱۵۴۹ در شکل روبه رو، ولتسنج ایدهآل چند ولت را نشان می دهد؟

- ۱(۱)
۴(۲)
۸(۳)
۲۰(۴)

○ آمپرسنج ایدهآل مقاومت نداره، البته داره ها ولی فیلی فیلی کمه.

۱۵۵۰ یک باتری با نیروی محرکه ۶ ولت و مقاومت درونی 0.5Ω اهم در اختیار داریم. باز اول به دو سر آن یک ولتسنج ایدهآل و باز دوم به دو سر آن یک آمپرسنج ایدهآل می بندیم. به ترتیب از راست به چپ اعداد ولتسنج و آمپرسنج کدام است؟

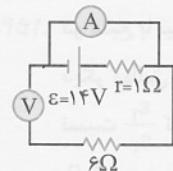- ۱۲A (۱)، ۶V (۲)، ۳A (۳)، صفر، بی نهایت (۴)




۱۵۵۱★ آمپرسنج و ولتسنج ایدهآل مطابق شکل در مدار قرار گرفته اند. هر کدام چه عددی را نشان می دهد؟

- $V=14V, I=2A$ (۲)
 $V=0, I=14A$ (۴)
 $V=14V, I=14A$ (۱)
 $V=12V, I=2A$ (۳)


پ) اختلاف پتانسیل دو سر مولد

○ اول مدارهایی رو که فقط یه مولد دارن، بررسی می کنیم.

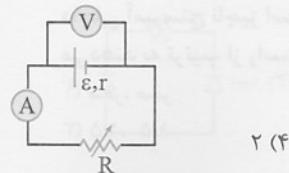۱۵۵۲★ در شکل داده شده ولتسنج ۴۰ ولت و آمپرسنج با مقاومت ناچیز ۴ آمپر را نشان می دهد. اگر مقاومت R را تغییر دهیم به طوری که ولتسنج ۳۶ ولت را نشان دهد، آمپرسنج ۶ آمپر را نشان می دهد. مقاومت داخلی باتری چند اهم است؟




- ۸(۳)
۴(۲)
۶(۱)

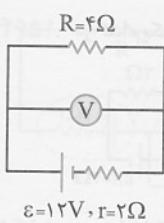

۱۵۵۳. در مدار شکل مقابل ولتسنج چند ولت را نشان می‌دهد؟


- (۱) ۶
(۲) ۸
(۳) ۱۲
(۴) ۱۶

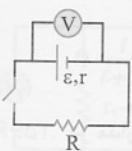

۱۵۵۴. در شکل رو به رو وقتی کلید باز است، ولتمتر ۱۰ ولت و وقتی کلید بسته است، ۸ ولت را نشان می‌دهد.


$$\text{نسبت } \frac{R}{r} \text{ کدام است؟}$$

- (۱) ۱/۲۵
(۲) ۲/۵
(۳) ۴
(۴) ۵

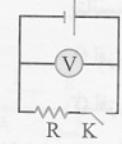

۱۵۵۵. در مدار مقابل ابتدا کلید باز است و ولتسنج عددی را نشان می‌دهد. با بستن کلید مشاهده می‌کنیم عدد ولتسنج تغییر محسوسی ندارد. در این صورت کدام گزینه درست است؟

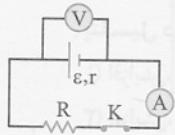- (۱) مقاومت داخلی باتری با R یکسان است.
(۲) گزینه‌های (۲) و (۳)
(۳) مقاومت R بسیار ناچیز است.



۱۵۵۶★. در مدار شکل مقابل مقاومت داخلی باتری 2Ω و نسبت $\frac{V}{E}$ برابر $1/8$ است و آمپرسنج جریان $1/8$ آمپر را نشان می‌دهد. اگر کلید را قطع کنیم، ولتسنج چند ولت را نشان می‌دهد؟ (سراسری (یافنی فارج از گشتو-۸۶))

- (۱) ۴
(۲) ۶
(۳) ۸
(۴) ۱۲




۱۵۵۷. در مدار رو به رو، مقاومت متغیر R را از 4Ω به 2Ω می‌رسانیم. افت پتانسیل در باتری (Ir) چند برابر می‌شود؟

- (۱) $\frac{1}{2}$
(۲) $\frac{2}{3}$
(۳) $\frac{3}{2}$
(۴) $\frac{1}{3}$

۱۵۵۸★. یک باتری با نیروی حرکة 6 ولت را که مقاومت داخلی آن r است، به مقاومت R می‌بندیم. جریانی به شدت $2A$ از آن عبور می‌کند.

(سراسری (یافنی-۸۷)) افت پتانسیل در مقاومت داخلی $\frac{1}{9}$ افت پتانسیل در مقاومت خارجی است ($Ir = \frac{1}{9} (IR)$). مقاومت R چند اهم است؟

- (۱) ۱۵
(۲) ۲۰
(۳) ۲۷
(۴) ۳۰

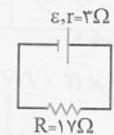

۱۵۵۹★. در مدار شکل رو به رو، افت پتانسیل داخل منبع (Ir) چند درصد نیروی حرکة آن است؟


- (۱) ۱۵
(۲) ۲۰
(۳) ۲۵
(۴) ۳۰



۱۵۶۰★. افت پتانسیل در مقاومت داخلی منبع (Ir)، $1/25$ ولت است و اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت $2/5$ اهمی برابر $1/25$ ولت است. نیروی حرکه و مقاومت داخلی منبع برابر است با.....


- (kg)
۰/۵Ω ، ۲/۵V
۰/۵V ، ۱/۵Ω
۱/۵V ، ۰/۵Ω
۰/۵V ، ۱/۵Ω

- (۱) ۰/۵V
(۲) ۱/۵Ω
(۳) ۱/۵Ω
(۴) ۲/۵V

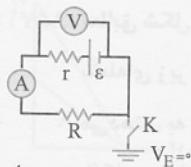


۱۵۶۱. در مدار رو به رو با بستن کلید، اعداد آمپرسنج و ولتسنج چگونه تغییر می‌کنند؟

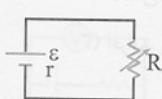- (۱) آمپرسنج کاهش، ولتسنج افزایش
(۲) آمپرسنج افزایش، ولتسنج کاهش
(۳) هر دو افزایش
(۴) هیچ کدام تغییر نمی‌کنند.



۱۵۶۲★. در شکل رو به رو مقاومت R را از صفر تا بی‌نهایت تغییر می‌دهیم. اندازه ولتاژ دو سر آن چگونه تغییر می‌کند؟

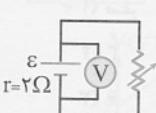- (۱) از صفر تا E
(۲) از E تا صفر
(۳) از صفر تا $\frac{E}{2}$
(۴) از $\frac{E}{2}$ تا صفر






۱۵۶۳★. در مدار رو به رو مقاومتی از رئوستاکه در مدار قرار دارد، 2Ω است. مقاومت رئوستا را تقریباً به چند اهم کاهش دهیم تا ولتمتر $\frac{1}{3}$ مقدار اولیه را نشان دهد؟


- (kg)
۰/۶ (۳)
۱۶ (۲)
۱/۶ (۱)

۱۵۶۴. در کدام یک از مدارهای زیر، عدد نشان داده شده توسط ولت سنج ایده‌آل با نیروی محرکه باتری برابر نمی‌باشد؟

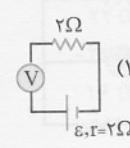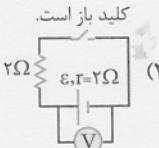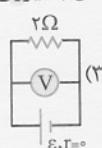- (۴) در هر سه مدار، عدد ولت سنج با نیروی محرکه باتری برابر است.



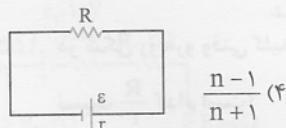۱۵۶۵★ در مدار شکل رو به رو، $R = \frac{1}{n} R$ است. اختلاف پتانسیل دو سر مولد چه کسری از نیروی محرکه آن است؟




$$\frac{1}{n}$$

$$\frac{n}{n+1}$$

$$\frac{1}{n+1}$$

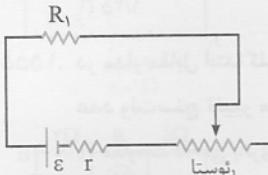۱۵۶۶. در مدار شکل مقابل، اگر لغزنده رُؤستا را به سمت چپ ببریم، اختلاف پتانسیل دو سر مولد و اختلاف پتانسیل دو سر رُؤستا به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می‌کنند؟



(۲) کاهش، افزایش


(۴) کاهش، کاهش

(۱) افزایش، افزایش

(۳) افزایش، کاهش

۱۵۶۷★ در مدار رو به رو، اگر مقاومت متغیر R_1 را به تدریج افزایش دهیم، افت پتانسیل در مولد و اختلاف پتانسیل دو سر R_1 به ترتیب چگونه تغییر می‌کند؟ (از راست به چپ)

(سراسری بیاضی - ۹۳)

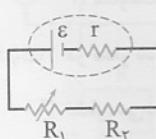

(۲) کاهش، افزایش

(۴) کاهش، کاهش

(۱) افزایش، کاهش

(۳) افزایش، افزایش

هالا برایم سراغ هالت هایی که بیشتر از یه مولد تو مدار باشند. مواظب باش کدو ۳ انرژی رهنده و کدو ۳ انرژی گیرنده است.


۱۵۶۸. منبعی با نیروی محرکه $E = 20V$ و مقاومت داخلی $r = 0.5\Omega$ در مداری شامل چند منبع دیگر و مقاومت قرار دارد. اختلاف پتانسیل دو سر این منبع کدام عدد می‌تواند باشد؟

(۴) هر سه عدد ممکن است.

$$20V$$

$$20V$$

$$10V$$

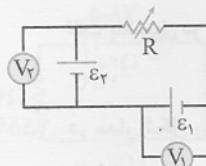


۱۵۶۹. در مدار رو به رو، مولد (۱) یک مولد آرمانی و مولد (۲) غیر آرمانی است. با افزایش مقاومت R ، به ترتیب از راست به چپ اعداد V_1 و V_2 چگونه تغییر می‌کنند؟

(۱) ثابت، افزایش

(۲) ثابت، کاهش

(۳) افزایش، کاهش

(۴) افزایش، افزایش

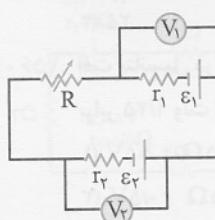


۱۵۷۰. در مدار شکل رو به رو مقاومت R را افزایش می‌دهیم. اگر $E_2 < E_1$ باشد، اعداد ولت سنج های V_1 و V_2 به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می‌کنند؟

(۱) افزایش، افزایش

(۲) افزایش، کاهش

(۳) کاهش، کاهش

(۴) کاهش، افزایش

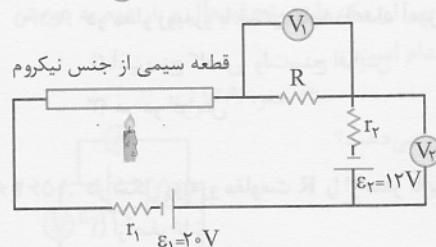


۱۵۷۱★ مطابق شکل در یک مدار الکتریکی قطعه سیمی از جنس نیکروم قرار دارد. اگر شعله‌ای زیر این قطعه سیم بگیریم، اعدادی که ولت سنج های V_1 و V_2 نشان می‌دهند، به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می‌کنند؟

(۱) کاهش، کاهش

(۲) کاهش، افزایش

(۳) افزایش، کاهش

(۴) افزایش، افزایش

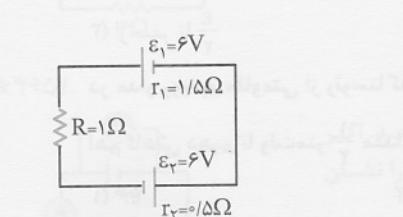

۱۵۷۲. در مدار رو به رو، اختلاف پتانسیل الکتریکی دو سر مولد چند ولت است؟


(سراسری تجربی فارج از کشفر - ۹۵)

(۱) صفر

(۲)

(۳)

(۴) ۱۲

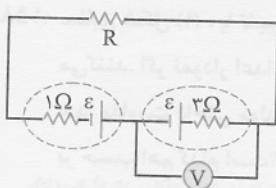

۱۵۷۳. در مدار روبرو، ولت‌سنج عدد صفر را نشان می‌دهد. مقاومت R چند اهم است؟


(سراسری تهرانی فارج از کشنور-۹۴)

(۱) صفر

(۲) ۱۲

(۳) ۲۳

(۴) ۳۴

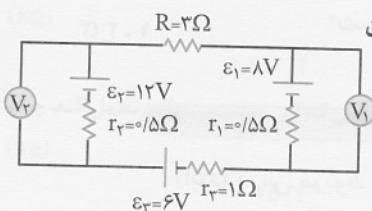

۱۵۷۴★. در مدار مقابل، نسبت عددی که ولت‌سنج V_2 نشان می‌دهد به عددی که ولت‌سنج V_1 نشان می‌دهد کدام است؟


$$\frac{11}{9} \quad (۲)$$

$$\frac{13}{7} \quad (۴)$$






$$\frac{11}{7} \quad (۱)$$

$$\frac{13}{9} \quad (۳)$$

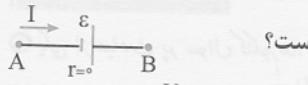
● اختلاف پتانسیل دو سر مولد، نمودار هم دارد. برایم پندر تا تست هم از این موضوع بزنیم.



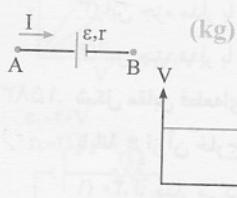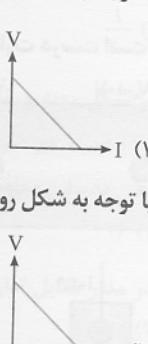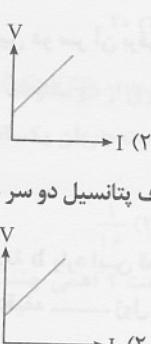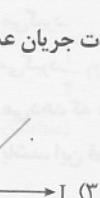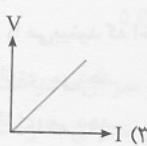۱۵۷۵★. با توجه به شکل روبرو، نمودار اختلاف پتانسیل دو سر منبع بر حسب شدت جریان عبوری از آن کدام است؟



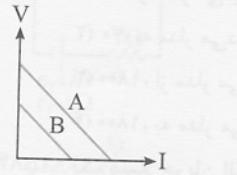۱۵۷۶★. با توجه به شکل روبرو، نمودار اختلاف پتانسیل دو سر منبع بر حسب شدت جریان عبوری از آن کدام است؟



۱۵۷۷. نمودار تغییرات ولتاژ دو سر باتری‌های A و B بر حسب جریان عبوری از آن‌ها مطابق شکل است. اگر این دو پاره خط موازی باشند، کدام گزینه مقایسه مقاومت داخلی این دو باتری را به درستی نشان می‌دهد؟

$$r_A > r_B \quad (۲)$$

$$r_A = r_B \quad (۱)$$

$$r_A < r_B \quad (۳)$$

V(V)

۴) نمی‌توان تعیین کرد.

۳) مطابق شکل است.

۲) مقاومت داخلی A چند برابر مقاومت داخلی B است?

$$1 \quad (۱)$$

$$\frac{1}{4} \quad (۴)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۳)$$

I(A)

۲) است.

۱) مقاومت داخلی A چند برابر مقاومت داخلی B است؟

$$1 \quad (۱)$$

$$2 \quad (۲)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۳)$$

$$10 \quad (۴)$$

V(V)

۲۰

۱۰

۰


۰

I(A)

۰

۰

۰

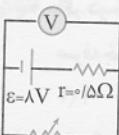

۱۵۷۹★. نمودار تغییرات ولتاژ دو سر مولدهای A و B بر حسب شدت جریانی که از آن‌ها می‌گذرد، مطابق شکل است.

(سراسری ریاضی فارج از کشنور-۸۷)

است. مقاومت داخلی مولد B چند برابر مقاومت داخلی مولد A است؟

$$1 \quad (۱)$$

$$2 \quad (۲)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۳)$$

$$10 \quad (۴)$$

V(V)

۱۰

۰

۰

۰

I(A)

۰

۰

۰

۰

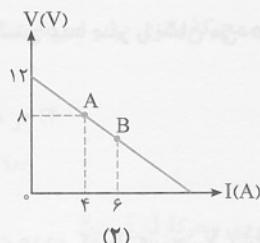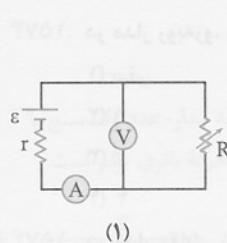

۱۵۸۱★ مطابق شکل (۱)، با تغییر اندازه مقاومت R اعداد ولتسنج و آمپرسنج تغییر می‌کنند. اگر نمودار اعدادین دو وسیله را رسم کنیم، مطابق شکل (۲) خواهد شد. مقاومت داخلی مولد و مقاومت R در حالت B به ترتیب از راست به چپ بر حسب اهم کدام است؟

۲۰۱ (۲)
۲۰۲ (۴)

۱۰۱ (۱)
۱۰۲ (۳)


قسمت سوم: توان در مدارهای الکتریکی

(ابتدا درس مربوط به این قسمت را در صفحات ۱۹۵ تا ۲۰۳ در جلد آموزش مطالعه نمایید.)

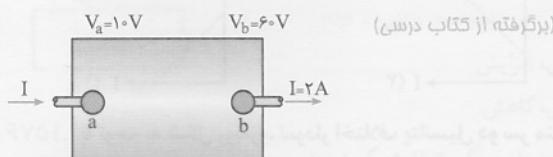(۱) توان الکتریکی


● یکی از مباحث پر سوال کنکورها، همین مبحث توانه درست و هسابین این مبحث رو بفونین.

۱۵۸۲★ در شکل مقابل جزئی از یک مدار الکتریکی را می‌بینید که اختلاف پتانسیلی بین دو سر آن برقرار است. کدام عبارت درست است؟



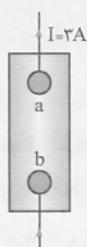- (۱) این جزء مدار با توان $W = 140$ به بقیه مدار انرژی می‌دهد.
 (۲) این جزء مدار با توان $W = 100$ به بقیه مدار انرژی می‌دهد.
 (۳) این جزء مدار با توان $W = 140$ از بقیه مدار انرژی می‌گیرد.
 (۴) این جزء مدار با توان $W = 100$ از بقیه مدار انرژی می‌گیرد.

۱۵۸۳ شکل مقابل قطعه‌ای از یک مدار الکتریکی را نشان می‌دهد که در آن جریان از پایانه b وارد این قطعه شده و از پایانه a از آن خارج می‌شود. اگر $V_b - V_a = 10$ V باشد، این قطعه در مدت یک دقیقه ژول انرژی



- (۱) از مدار می‌گیرد
 (۲) به مدار می‌دهد
 (۳) از مدار می‌گیرد
 (۴) به مدار می‌دهد

۱۵۸۴ یک منبع جریان الکتریکی با ولتاژ 2V ولت می‌تواند جریانی به شدت 4 آمپر در مدت 10 ساعت تولید کند. انرژی ذخیره شده در این منبع چند ژول است؟

(kg) (۱) 5280 (۲) 14400 (۳) 31680 (۴) 316800

۱۵۸۵ (kg) «ولت - آمپر» معادل است با

(۱) پاسکال (۲) ژول بر ثانیه (۳) نیوتون (۴) نیوتون - متر

۱۵۸۶★ یک گرمکن الکتریکی با اختلاف پتانسیل 120 ولت، توان 480 وات مصرف می‌کند. شدت جریان عبوری از آن بر حسب آمپر و انرژی مصرفی آن در مدت 5 ساعت بر حسب کیلووات ساعت به ترتیب از راست به چپ عبارتند از و

(kg) (۱) 48 (۲) $4/8$ (۳) $2/4$ (۴) 30

۱۵۸۷★ یک گرمکن الکتریکی جریان 20 آمپر را تحت اختلاف پتانسیل 220 V می‌کشد. اگر این گرمکن روزی 2 ساعت روشن باشد، بهای برق مصرفی آن در مدت 30 روز به ازای هر کیلووات ساعت 50 تومان، چند تومان خواهد شد؟

(برگرفته از کتاب درسن) (۱) 13200 (۲) 13200000 (۳) 33000 (۴) 26400

۱۵۸۸ اگر در شهر تهران در هر خانه یک لامپ اضافی 100 واتی به مدت 5 ساعت در شب خاموش شود، در طول یک ماه چند میلیارد ریال در مصرف برق صرفه جویی می‌شود؟ (بهای برق مصرفی هر کیلووات ساعت 100 ریال و تعداد خانه‌های شهر دو میلیون فرض شود). (سراسری زیاضی فاصله از کشوار - ۸۸)

(۱) 10 (۲) 3 (۳) 10 (۴) 30

۱۵۸۹★ یک گرمکن الکتریکی جریان $A = 10$ A را تحت اختلاف پتانسیل 210 V می‌کشد. این گرمکن را به همین اختلاف پتانسیل وصل کرده و آن را به طور کامل درون 2 کیلوگرم آب با گرمای ویژه $c = 4200 \text{ J/kg.K}$ قرار می‌دهیم. اگر هیچ اتلاف گرمایی نباشد، چند ثانیه طول می‌کشد تا این گرمکن دمای آب را $C^{\circ} \text{C}$ بالا ببرد؟ (از اتلاف انرژی صرف نظر کنید).

(۱) 100 (۲) 200 (۳) 300 (۴) 400

ب) توان الکتریکی مصرفی در یک مقاومت

○ هالا به طور قاضی می‌توان مصرفی تو مقاومت‌ها را بررسی کنیم.

ب - ۱) رابطه‌های توان مصرفی در مقاومت

○ از فرمول اصلی توان، می‌شه دو تاریخی دیگه هم برای توان مصرفی تو مقاومت پیدا کرد. بینیم با این فرمول‌های پدیده تستایی به ما می‌دن.
(kg)

۱۵۹۰☆ توان الکتریکی یک سیم 480W و جریانی که از آن می‌گذرد، 4A است. مقاومت سیم چند اهم است؟

۱۲۰ (۴)

۶۰ (۳)

۴۰ (۲)

۳ (۱)

۱۵۹۱ سیم فیوزی با مقاومت 1A اهم در اثر گرمای بیش از $2/5$ ژول در ثانیه ذوب می‌شود. حداقل جریانی که این سیم می‌تواند تحمل کند چند
(kg)

۲۵ (۴)

۱۵ (۳)

۱۰ (۲)

۵ (۱)

۱۵۹۲ از یک مقاومت 10A اهمی جریان الکتریکی ثابتی عبور کرده و با عبور 100V کولن الکتریسیته، 5000W ژول گرما تولید شده است. زمان عبور این
مقدار الکتریسیته چند ثانیه است؟

$\frac{1}{5}$ (۴)

۵ (۳)

۲۰ (۲)

$\frac{1}{20}$ (۱)

۱۵۹۳☆ در شکل رو به رو، نمودار جریان عبوری از دو مقاومت بر حسب ولتاژ دو سر آن‌ها در دمای ثابت رسم شده است. در صورتی که از دو مقاومت جریان یکسانی عبور کند، توان مصرفی مقاومت A چند برابر
(kg)

توان مصرفی مقاومت B می‌باشد؟

۴ (۴)


$\frac{1}{4}$ (۳)

$\frac{1}{16}$ (۲)

۱۶ (۱)

۱۵۹۴☆ در مدار مقابل توان الکتریکی مقاومت ۲ اهمی چند وات است؟

(سراسری (یافنی فایل از کشون)-۹۲)

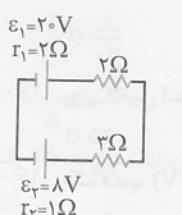


۶/۷۵ (۱)

۴/۵ (۲)

۳ (۳)

۲ (۴)

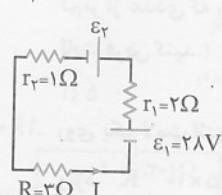۱۵۹۵ در مدار مقابل، اگر توان مصرف شده در مقاومت R برابر 27W باشد، ϵ_2 چند ولت است؟



۱۸۸۵ (۴)

۱۸/۸۵ (۳)

۲۶۴۰ (۲)

۲۶/۴ (۱)

۱۵۹۶☆ یک گرماسنج حاوی یک کیلوگرم آب و یک قطعه یخ 200g است که در حال تعادل‌اند. درون گرماسنج یک رسانای فلزی با مقاومت الکتریکی R قرار دارد. اگر در این مقاومت جریان 5A می‌گذرد، در مدت یک دقیقه و 40s یخ ذوب می‌شود، ولی دمای مجموعه بالا نمی‌رود. R چند اهم است؟ ($L_F = 33000\text{J/kg}$ و از اختلاف گرما صرف نظر کنید).

۱۸/۸۵ (۳)

۱۸۴۰ (۲)

۲۶۴۰ (۱)

۱۵۹۷☆ یک سیم فلزی به طول 2m و سطح مقطع 2mm^2 حامل جریان الکتریکی 5A می‌باشد. اگر در مدت 10s ژول ارزی
الکتریکی در این سیم به گرما تبدیل شود، مقاومت ویژه سیم چند اهم - متر است؟

2×10^{-9} (۴)

2×10^{-8} (۳)

10^{-8} (۲)

10^{-6} (۱)

۱۵۹۸☆ سیم مقاومت‌داری به طول 12m به اختلاف پتانسیل 220V ولت وصل شده و در مدت 25s یخ ذوب می‌گردید. چه طولی از همان سیم را انتخاب کنیم تا وقتی به اختلاف پتانسیل 220V ولت وصل می‌شود، همان مقدار گرما را در مدت 15s بدهد؟

۱/۸m (۴)

۱۸m (۳)

۷/۲m (۲)

۲۰m (۱)

ب - ۲) توان اسمی و توان مصرفی لامپ‌ها

○ آگه فوایستین بینین نور لامپ کمی یا زیاد، توان مصرفی اون را بررسی کنین.

۱۵۹۹☆ اگر یک لامپ 220V ولت 200W واتی به مدت 90s دقیقه به اختلاف پتانسیل 220V ولت وصل باشد، چند کیلووات ساعت انرژی الکتریکی مصرف می‌کند؟

(سراسری (یافنی فایل از کشون)-۸۶)

۲۰۰ (۴)

20 (۳)

۳ (۲)

$0/3$ (۱)

۱۶۰۰★ روی یک لامپ رشته‌ای معمولی نوشته شده است ($220V, 100W$). دانش آموزی مقاومت این لامپ را با اهم‌سنج اندازه می‌گیرد و با توجه به رابطه $P = \frac{V^2}{R}$ به این نتیجه می‌رسد که توان این مقاومت با برق 220 ولت باید خیلی بیشتر از 100 وات باشد که روی لامپ نوشته شده است. پس این نوشته اشکال دارد. کدام توضیح این نتیجه‌گیری را تصحیح می‌کند؟

(۱) به احتمال زیاد اهم‌سنج خطأ داشته است.
 (۲) برق خانه متناوب است و قانون اهم در آن صادق نیست.
 (۳) با افزایش دمای رشته، مقاومت الکتریکی آن و همچنین توان مصرفی کاهش می‌یابد.

۱۶۰۱★ مقاومت الکتریکی رشته لامپ، وقتی که گداخته می‌شود، بیشتر از آن خواهد بود که دانش آموز اندازه گرفته است. در کدام گزینه، مقاومت الکتریکی تمام اجزای نوشته شده را می‌توان با اهم‌سنج اندازه گیری کرد؟


- (۱) مقاومت داخلی مولد، مقاومت لامپ روشن
 (۲) مقاومت یک قطعه سیم، مقاومت لامپ روشن
 (۳) مقاومت داخلی مولد، مقاومت لامپ خاموش
 (۴) مقاومت یک قطعه سیم، مقاومت لامپ خاموش

۱۶۰۲★ دو لامپ $100W$ و $200W$ که به برق شهر متصل هستند به ترتیب دارای مقاومت‌های R_1 و R_2 هستند. نسبت $\frac{R_1}{R_2}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{2}$
 (۲) $\frac{1}{3}$
 (۳) $\frac{2}{3}$
 (۴) $\frac{4}{3}$

۱۶۰۳★ روی یک لامپ التهابی اعداد 220 ولت و 100 وات نوشته شده است. اگر آن را به مدت $1/5$ ساعت به برق 110 ولت وصل کنیم، انرژی الکتریکی مصرف شده چند کیلوژول می‌شود؟ (مقادیر لامپ ثابت فرض شود.)

- (۱) 180
 (۲) 45
 (۳) 260
 (۴) 54

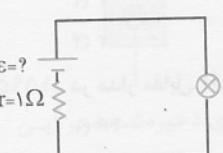

- (۱) $\frac{3}{80}$
 (۲) $\frac{75}{100}$
 (۳) $\frac{9}{4}$
 (۴) $\frac{9}{2}$

۱۶۰۴★ روی لامپی اعداد $36W$ و $120V$ نوشته شده است. اگر این لامپ را به ولتاژ $100V$ متصل شود، چند کیلووات ساعت انرژی الکتریکی مصرف می‌کند؟

- (۱) 25
 (۲) 30
 (۳) 24
 (۴) 18

۱۶۰۵★ یک لامپ ($45W, 15V$) را مطابق شکل به یک باتری می‌بندیم. اگر در این حالت توان مصرفی لامپ $25W$ کمتر از عددی که روی آن نوشته شده است، باشد، نیروی حرکة مولد (۴) چند ولت است؟ (مقادیر لامپ را ثابت فرض کنید).

- (۱) 10
 (۲) 12
 (۳) 15
 (۴) 15



۱۶۰۶★ روی یک لامپ التهابی اعداد ($100W, 200V$) نوشته شده و رشته‌های داخل آن از جنس تنگستن با ضریب دمایی مقاومت و زنگنه $\alpha = 4/5 \times 10^{-3} K^{-1}$ است. اگر دمای این تنگستن بر اثر برقراری جریان K افزایش پیدا کند، مقاومت الکتریکی این لامپ وقتی خاموش باشد، چند اهم است؟



- (۱) 20
 (۲) 40
 (۳) 200
 (۴) 400

پ) توان در منبع‌های نیروی حرکة الکتریکی

○ تو قدرم اول می‌ریم سراغ مدار ساده که فقط یک مولد دارد. قطعاً این مولد به مدار انرژی می‌دهد.

۱۶۰۸★ در مدار روبه‌رو، اگر توان تلفشده در مقاومت داخلی مولد 8 وات باشد، مقاومت R چند اهم است؟


- (۱) 20
 (۲) 4
 (۳) 8
 (۴) 12

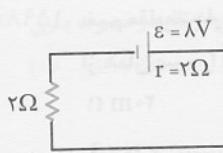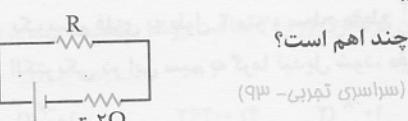

- (۱) 8
 (۲) 12
 (۳) 18
 (۴) 24


۱۶۰۹★ در مدار شکل روبه‌رو، توان خروجی باتری 8 چند وات است؟

- (۱) 8
 (۲) 12
 (۳) 18
 (۴) 24

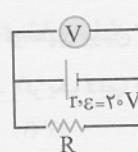

۱۶۱۰★ در مدار روبه‌رو ولتسنج 18 ولت را نشان می‌دهد. توان مصرفی مقاومت R چند برابر توان مصرفی مقاومت r (مقاومت داخلی مولد) است؟ (جریان عبوری از ولتسنج ناچیز است.)

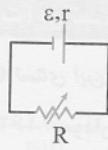- (۱) $9/10$
 (۲) $10/9$
 (۳) $9/4$
 (۴) $4/5$



۱۶۱۱. اگر در مدار شکل روبرو مقاومت R را افزایش دهیم، توانی که باتری از دست می‌دهد (rI^2)

یافته و اختلاف پتانسیل بین دو سر باتری می‌یابد.

(۱) افزایش، افزایش

(۲) افزایش، کاهش

(۳) کاهش، افزایش

۱۶۱۲★. یک مقاومت ۹ اهمی را به دو سر یک باتری با نیروی محرکه ϵ و مقاومت داخلی 1Ω متصل می‌کنیم تا جریان $5A$ در مدار برق رار شود.

توان تلفشده در منبع (rI^2) و نیروی محرکه منبع به ترتیب از راست به چپ در SI کدام است؟

۴/۵، ۰/۵ (۴)

۴/۵، ۰/۲۵ (۳)

۵، ۰/۲۵ (۲)

۰/۵، ۰/۵ (۱)

۱۶۱۳. منبعی با نیروی محرکه $7V = \epsilon$ و مقاومت داخلی $1\Omega = r$ به مقاومت R متصل است و جریان $3A$ در مدار برق رار شده است. در مدت ۱۰ ثانیه

مقدار انرژی تولیدشده در منبع و توان اتلافی منبع (rI^2) چقدر است؟

۳W، ۲۰J (۴)

۹W، ۳۰۰J (۳)

۳W، ۳J (۲)

۹W، ۳۰J (۱)

۱۶۱۴★. توان گرمایی تولیدی در مدار شکل روبرو چند وات است؟

۲۴ (۲)

۱۱/۲ (۱)

۲۲/۴ (۴)

۱۲ (۳)

۱۶۱۵★. در مدار روبرو، در صورتی که مقاومت متغیر خارجی را از $R_1 = r$ به $R_2 = 2r$ برسانیم، توان مفید (توان خروجی مولد) چند برابر می‌شود؟


$\frac{9}{4}$ (۴)

$\frac{9}{8}$ (۳)

$\frac{4}{9}$ (۲)

$\frac{8}{9}$ (۱)

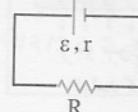۱۶۱۶. در مدار شکل مقابل، توان خروجی باتری ۳ برابر توان تلفشده در باتری (rI^2) است. نسبت $\frac{R}{r}$ کدام است؟



۳ (۲)

۲ (۱)

۶ (۴)

۴ (۳)

۱۶۱۷★. برای انتقال انرژی الکتریکی از نیروگاه به محل مصرف یک بار آن را با اختلاف پتانسیل 2000 ولت و بار دیگر با اختلاف پتانسیل 120000 ولت (kg) منتقل می‌کنیم. توان تلفشده در حالت اول به توان تلفشده در حالت دوم تقریباً چقدر است؟


۶۰۰۰ (۴)

۳۶۰۰ (۳)

۷۲۰ (۲)

۶۰ (۱)

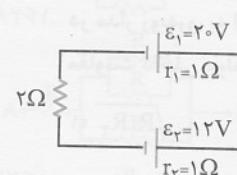۱۶۱۸. آنکه تو مدار بیش از یه مولد داشته باشیم، ممکنه این مولد در هال شارژ باشه. اون وقت این مولد داره از مدار انرژی می‌گیره.



چند برابر توان ورودی باتری ϵ_2 است؟

$\frac{9}{5}$ (۲)

$\frac{9}{7}$ (۱)

۲ (۴)

$\frac{10}{7}$ (۳)

۱۶۱۹★. در شکل روبرو، به ترتیب از راست به چپ عدد ولت سنج ایده‌آل چند ولت و توان ورودی باتری ϵ_1 چند وات است؟




۵، ۵ (۲)

۱ (۱)

۱، ۱ (۴)


۵، ۱ (۳)

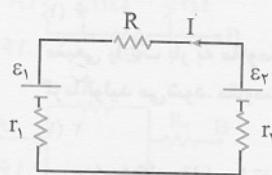

۱۶۲۰★. در شکل مقابل، اگر انرژی مبادله شده بین هر یک از باتری ها و مدار را W_1 و W_2 و انرژی مصرفی در مقاومت R را با W_R نمایش دهیم، کدام گزینه درست است؟ (از مقاومت سیم های رابط بزرگ(هفته از کتاب درسی) صرف نظر کنید).

$W_1 + W_2 = W_R$ (۱)

$W_1 = W_2 + W_R$ (۳)

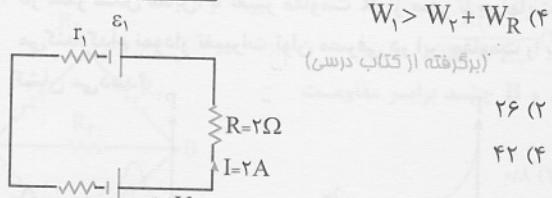

۱۶۲۱. در شکل مقابل توان ورودی به باتری ϵ_1 چند وات است؟

۲۰ (۱)

۳۸ (۳)

۲۶ (۲)

۴۲ (۴)